Comenzado el	Wednesday, 10 de March de 2021, 19:20
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 10 de March de 2021,
Tiempo empleado	


Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Una esfera conductora de radio R1 = 0.03 m está rodeada de un cascarón conductor de radio interno R2 = 0.05 m y radio externo R3 = 0.09 m. Entre ambos conductores hay un dieléctrico de permitividad relativa er = 4.2. Se sabe que la carga en la superficie de radio R3 es Q3 = -14 pC y la carga libre en la superficie de radio R1 es Q1 = 2 pC. ¿Cuál es la carga total del cascarón externo conductor y la densidad superficial de carga de polarización en la superficie de radio R1?

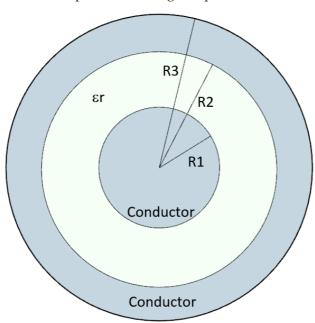

Seleccione una:

- \bigcirc a. QT = 12,00 pC y σP(R1) = -134,73 pC/m²
- \bigcirc b. QT = -16,00 pC y σP(R1) = 943,14 pC/m²
- \bigcirc c. QT = -16,00 pC y σ P(R1) = -134,73 pC/m²
- \bigcirc d. QT = -16,00 pC y σP(R1) = 134,73 pC/m² ★
- e. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- f. QT = -20,00 pC y $\sigma P(R1) = -134,73 \text{ pC/m}^2$
- = -9,60 pC y σ P(R1) = -134,73 pC/m²
- h. QT = -16,00 pC y σ P(R1) = -67,37 pC/m^2
- i. No contesto.
- j. QT = -16,00 pC y σ P(R1) = -269,47 pC/m^2

La respuesta correcta es: QT = -16,00 pC y σ P(R1) = -134,73 pC/m²

Pregunta 2

Correcta

Puntúa como 1.00

Marcar pregunta

Un circuito está formado por un capacitor en serie con un resistor de 43 Ω . El conjunto se conecta a un generador de tensión alterna de 153 Hz de frecuencia, con una tensión eficaz de 53 V. La tensión eficaz en el resistor resulta de 32 V. Calcule el valor de pico de la energía del capacitor.

Seleccione una:

- a. Uc,máx. = 54,88 mJ
- b. Uc,máx. = 40,36 mJ
- c. Uc,máx. = 32,71 mJ
- d. No contesto.
- e. Ninguna de las otras opciones escorrecta.
- f. Uc,máx. = 47,62 mJ
- g. Uc,máx. = 28,65 mJ
- h. Uc,máx. = 32,28 mJ
- i. Uc,máx. = 43,99 mJ
- j. Uc,máx. = 51,25 mJ

La respuesta correcta es: Uc, máx. = 32,71 mJ

Pregunta 3


Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

El circuito de la figura está en régimen estacionario y la intensidad de corriente i_1 es de 297 mA. La resistencia R_X es de alambre de nicróm de 11×10^{-2} mm² de sección uniforme y longitud L. La resistividad del nicróm a la temperatura a la que se encuentra el circuito es $\varrho = 110\times10^{-8}$ Ω m. Halle la longitud L del alambre de nicróm.

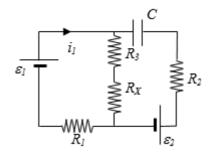Datos: $R_1 = 19 \Omega$; $R_2 = 91 \Omega$; $R_3 = 12 \Omega$; $e_1 = 17 V$; $e_2 = 6 V$; $C = 470 \mu F$



Seleccione una:

- a. L = 2,624 m

 √
- b. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- c. No contesto.
- \bigcirc d. L = 4,290 m
- \circ e. L = 3,926 m
- f. L = 1,304 m
- \circ g. L = 2,061 m
- \bigcirc h. L = 3,276 m
- \circ i. L = 1,809 m
- \circ j. L = 0,7294 m

La respuesta correcta es: L = 2,624 m


Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

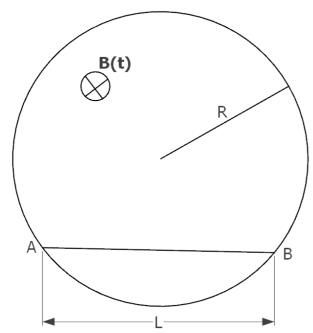En el interior de una región del cilíndrica del espacio de radio R = 2,3 m el campo **B** varía linealmente con el tiempo de acuerdo a la siguiente expresión: B(t) = 1,1*t [T] como se muestra en la figura. Calcule la fuerza electromotriz inducida en el segmento rectilíneo AB de largo L = 3,243 m



Seleccione una:

- a. ei = 13,38 V
- b. ei = 9,31 V
- \circ c. ei = 2,33 V
- d. ei = 11,64 V
- e. Ninguna de las otras respuestas es correcta
- f. No contesto
- \circ g. ei = 5,82 V
- h. ei = 4,11 V
- i. ei = 7,56 V 🗙
- j. ei = 1,16 V

La respuesta correcta es: Ninguna de las otras respuestas es correcta

Pregunta 5 Incorrecta Puntúa como 1,00 Marcar pregunta

Los puntos A y B se encuentran a las distancias r_A = 43 cm y r_B = 87 cm, respectivamente, con respecto a un hilo rectilíneo y de gran longitud, cargado uniformemente con una densidad lineal de carga λ = 68 μ C/m. Calcule la diferencia de potencial Va - Vb, entre los puntos A y B, y el trabajo que se debe realizar en contra del campo electrostático del hilo para transportar una carga puntual q_0 = 8 nC desde el punto A hasta el B, en forma cuasiestacionaria. (K_0 = 9×10⁹ N.m².C⁻²)

Seleccione una:

- a. Va Vb = 862,6 kV ; W = -6901 μJ
- \circ b. Va Vb = 455,2 kV; W = -3642 μ J
- c. No contesto.
- d. Ninguna de las otras opciones es correcta.
- \circ e. Va Vb = -575,0 kV ; W = -4600 μ J
- f. Va Vb = 948,8 kV; $W = -7591 \mu J$

 \circ g. Va - Vb = 361,8 kV ; W = -2894 μ J

 \bigcirc h. Va - Vb = 431,3 kV ; W = 3450 μJ

 \circ i. Va - Vb = 1073 kV ; W = -8587 μ J

 \circ j. Va - Vb = -18,40 kV ; W = -2417 μ J

La respuesta correcta es: Va - Vb = 862,6 kV ; W = -6901 μ J

Pregunta 6

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Una máquina de Carnot opera entre dos fuentes, la caliente a 131 °C y la fría a -4 °C. Si por ciclo absorbe 117 J de la fuente caliente. El rendimiento de la máquina y el trabajo que realiza por ciclo son:

Seleccione una:

a. η = 1,03 y W = 113,43 J

• b. $\eta = 0.33 \text{ y W} = 39.08 \text{ J}$

 \circ c. $\eta = 1.5 \text{ y W} = 39.08 \text{ J}$

d. No contesto

 \circ e. $\eta = 0.33 \text{ y W} = 117.00 \text{ J}$

f. $\eta = 1,67 \text{ y W} = 39,08 \text{ J}$

g. Ninguna de las otras respuestas es correcta

h. η = 1.02 y W = 113.53 J

 $i. \eta = 1.15 \text{ y W} = 39.08 \text{ J}$

j. $\eta = 1 \text{ y W} = 39,08 \text{ J}$

La respuesta correcta es: $\eta = 0.33$ y W = 39.08 J


Pregunta 7

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

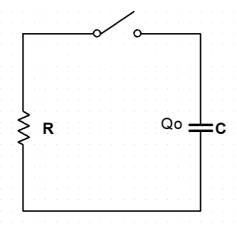Un capacitor se encuentra cargado inicialmente con Qo. Cuando se cierra la llave en t = 0, se descarga sobre una resistencia R. Se sabe que para t1 = 3,2 s la carga es Qo/5. Cuanto vale la constante de tiempo del circuito.



Seleccione una:

 \circ a. $\tau = 1,988 \text{ s}$

b. Ninguna de las otras respuestas es correcta

c. No contesto

 \circ d. $\tau = 1.390 \text{ s}$

 $e. \tau = 0.994 s$

 \circ f. $\tau = 9,941 s$

 \circ g. $\tau = 0.663 \text{ s}$

 \circ h. $\tau = 6.362 \text{ s}$

i. Debo conocer los valores de R y C para hacer un cálculo

 \circ j. $\tau = 0.941 \text{ s}$

La respuesta correcta es: τ = 1,988 s

Pregunta 8

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Imagine que un núcleo de Helio, con carga $q=3,2\times10^{-19}$ C y masa $m=6,646\times10^{-27}$ kg, describe una trayectoria circular de radio R=2 m moviéndose, con velocidad de módulo v_N , en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme y estacionario de intensidad 530 μ T. Determine cuál sería la frecuencia de giro del electrón y cuál el módulo de la diferencia de potencial Va a la que se lo debería haber sometido para acelerarlo desde el reposo hasta adquirir la velocidad v_N .

Datos: .

Seleccione una:

 \circ a. f = 5,000 kHz; |Va| = 33,30 V

b. f = 3,544 kHz; |Va| = 23,60 V

c. No contesto.

od. f = 5,451 kHz; |Va| = 23,60 V

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta.

f. f = 4,061 kHz; |Va| = 33,30 V

 \circ g. f = 5,940 kHz; |Va| = 39,56 V

h. f = 3,544 kHz; |Va| = 36,30 V

i. f = 4,061 kHz; | Va | = 27,05 V ✓

j. f = 3,696 kHz ; |Va| = 41,39 V

La respuesta correcta es: f = 4,061 kHz; |Va| = 27,05 V


Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

El triángulo equilátero de lado a = 0,5 m gira en el plano de la figura con velocidad angular constante ω = 10 1/s alrededor del vértice A. Está inmerso en un campo magnético constante y uniforme de módulo $|\mathbf{B}|$ = 3 T perpendicular y entrante al plano de la figura. Cuál es el valor de la fuerza electromotriz inducida en el triángulo.

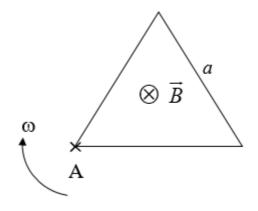

Seleccione una:

- a. ei = 2160,00 V
- b. ei = 280,00 V 🗙
- c. No contesto
- d. ei = 310,00 V
- e. ei = 220,00 V
- f. ei = 150,00 V
- \bigcirc g. ei = 0 V
- h. ei = 180,00 V
- i. Ninguna de las otras respuestas es correcta
- \circ j. ei = 200,00 V

La respuesta correcta es: ei = 0 V

Pregunta 10

Correcta

Puntúa como 1,00


Marcar pregunta

La figura representa un ciclo termodinámico reversible efectuado por n moles de un gas ideal.

Datos: $c_V = 3R/2$; $c_P = 5R/2$; $R = 8,314 \text{ J/(mol} \times \text{K)}$; $P_A = 151 \text{ kPa}$; $P_B = 94 \text{ kPa}$; $P_C = 114 \text{ kPa}$;

$$V_A = 29.8 \; \ell; \; V_C = 45.7 \; \ell$$

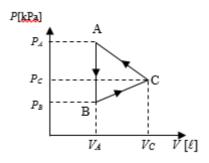Calcule la cantidad de calor que el sistema intercambia con el exterior en cada ciclo y la variación de la energía interna UA-UB.



Seleccione una:

- a. Qciclo = 665,4 J; UA-UB = -2353 J
- b. Qciclo = -393,8 J; UA-UB = 1894 J
- c. Qciclo = -315,8 J ; UA-UB = -2353 J
- d. Qciclo = 628,1 J ; UA-UB = 2930 J
- e. Qciclo = -453,2 J ; UA-UB = 2548 J
- f. Qciclo = -294,2 J; UA-UB = 3117 J
- g. Qciclo = -559,6 J; UA-UB = 2099 J
- h. Ninguna de las otras opciones es correcta.
- i. Qciclo = -431,6 J; UA-UB = 2140 J
- j. No contesto.

La respuesta correcta es: Qciclo = -453,2 J ; UA-UB = 2548 J

